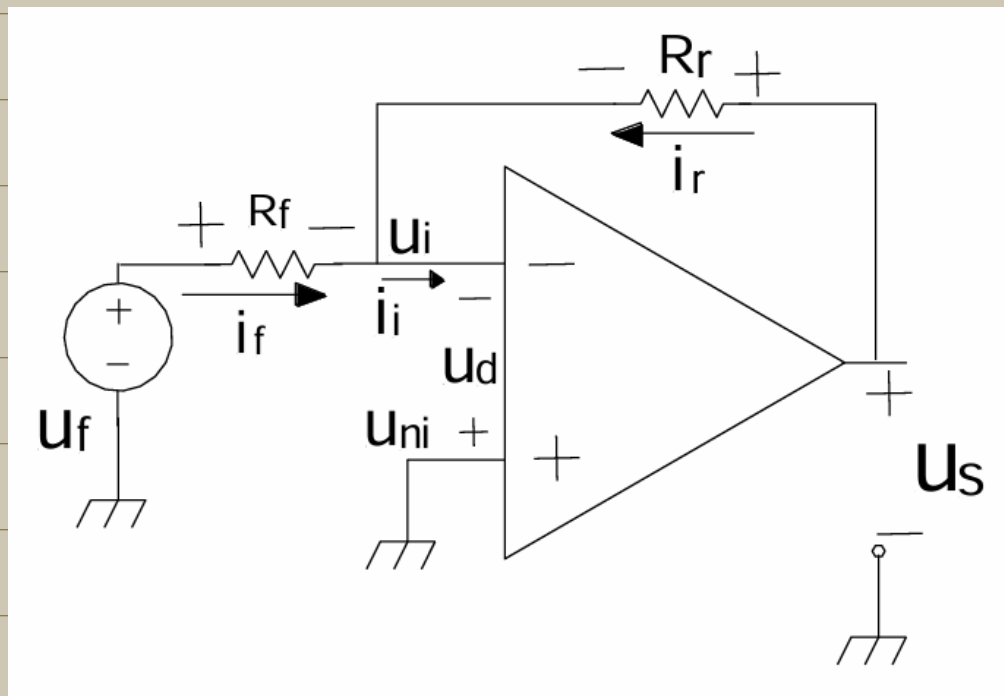


TiPos de Amp Op.

Inversor




$$u_s = -\frac{R_r}{R_f} u_f$$

Tensión de salida invertida y amplificada R_r/R_f

Características

Fuente de tensión en Inversor

Sumador

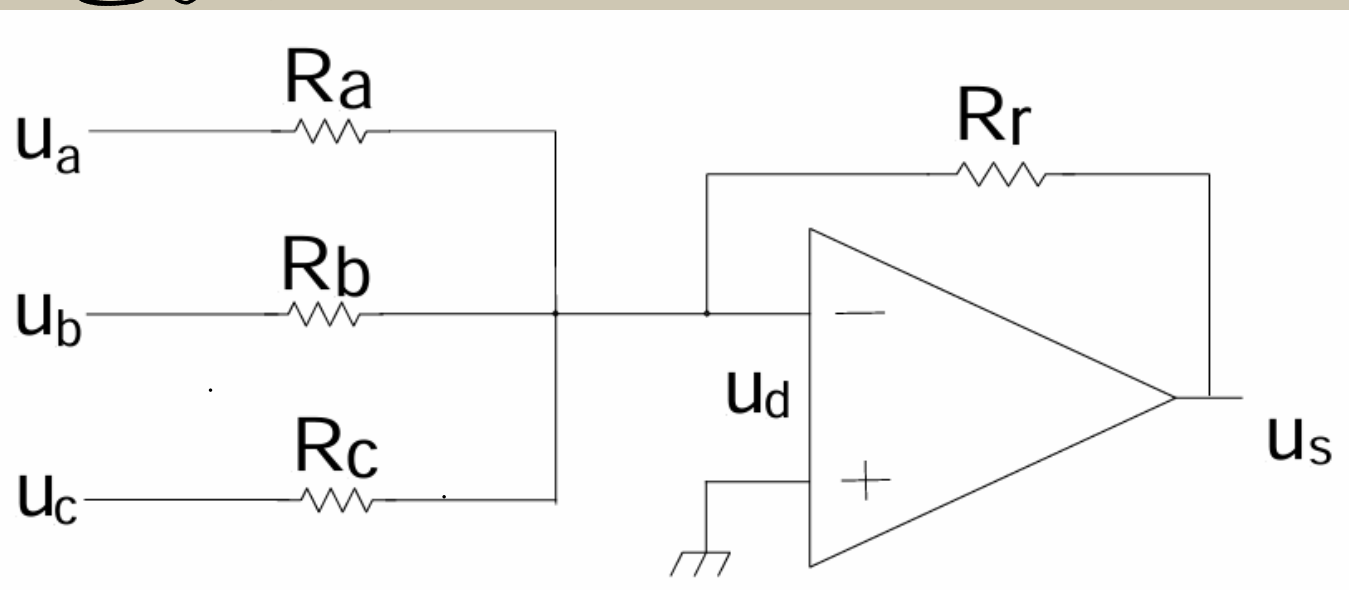


$$u_s = -\left(\frac{R_r}{R_a} u_a + \frac{R_r}{R_b} u_b + \frac{R_r}{R_c} u_c\right)$$

Tensión de salida invertida y suma distintas fuentes de tensión amplificadas R_r/R_x

Características

Fuentes de tensión Redes en paralelo en Inversor

No Inversor

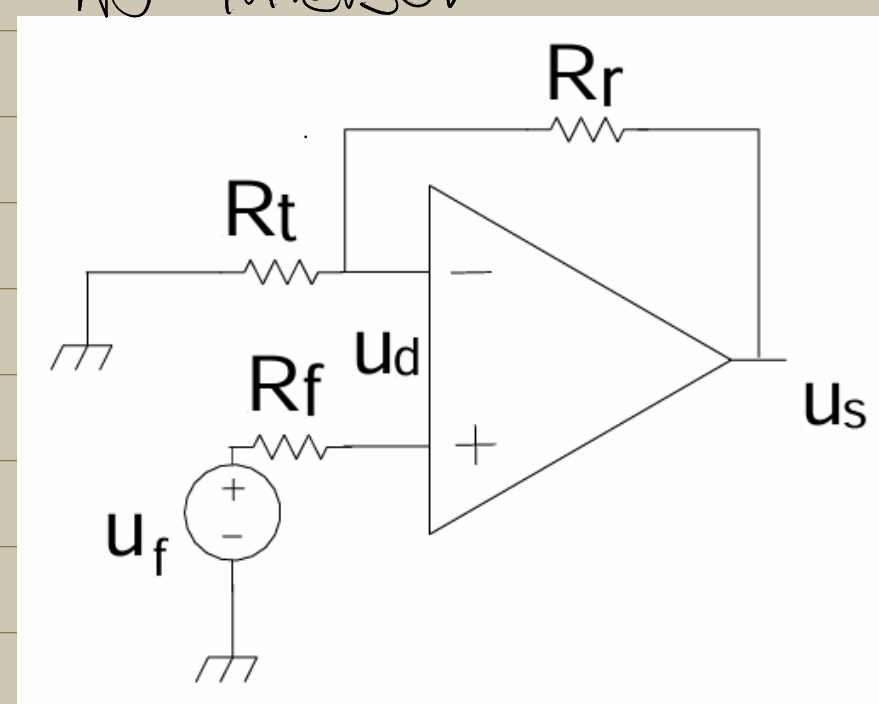


$$u_s = \frac{R_r + R_t}{R_t} u_f$$

Tensión de salida amplificada

Características

Fuente de tensión en No Inversor

Derivador

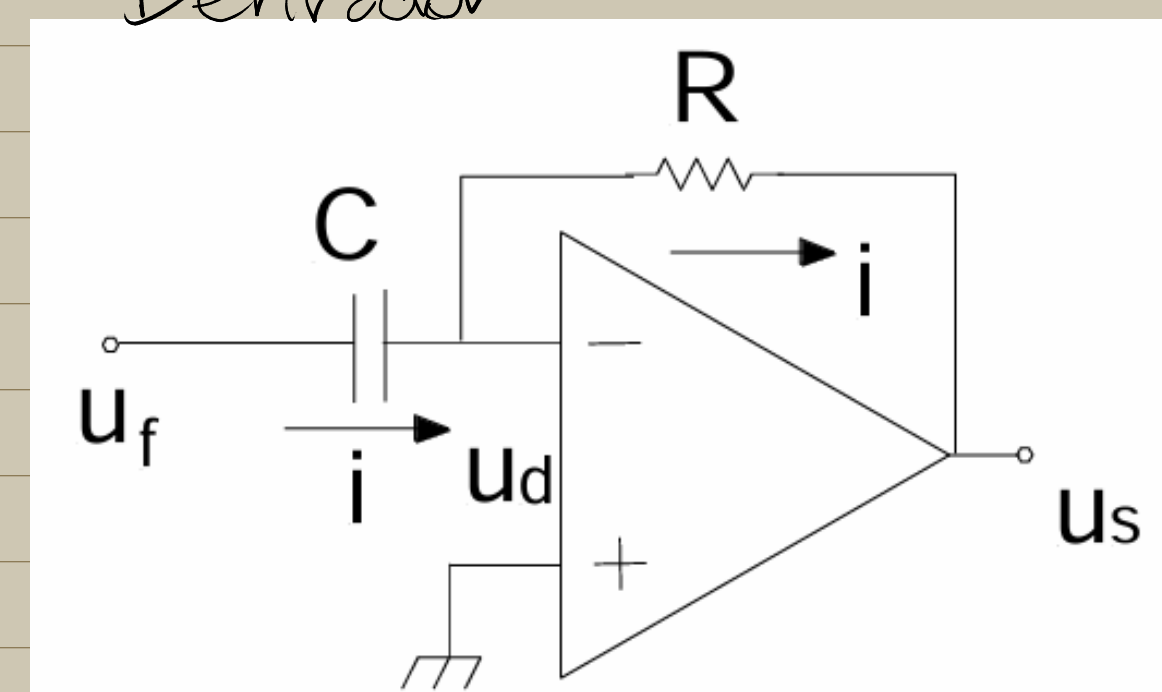


$$u_s = -RC \frac{du_f}{dt}$$

Características

Capacitor de entrada No Inversor


Integrador

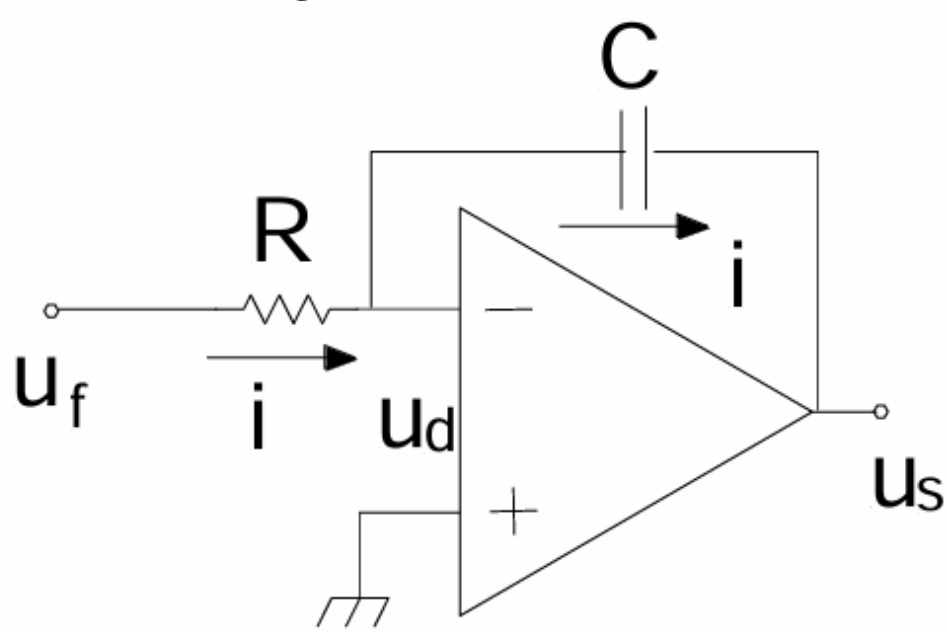

$$u_s = -\frac{1}{RC} \int u_f dt$$

Características
Capacitor como realimentación


Convertidor Corriente - Tensión

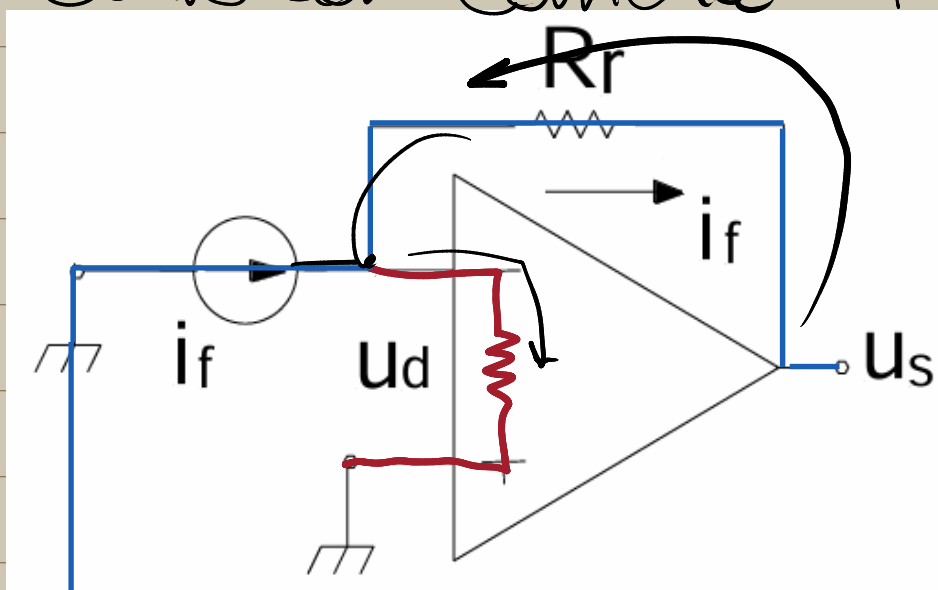

$$u_s = -i_f R_f$$

Características
Fuente de Corriente

Diferencia

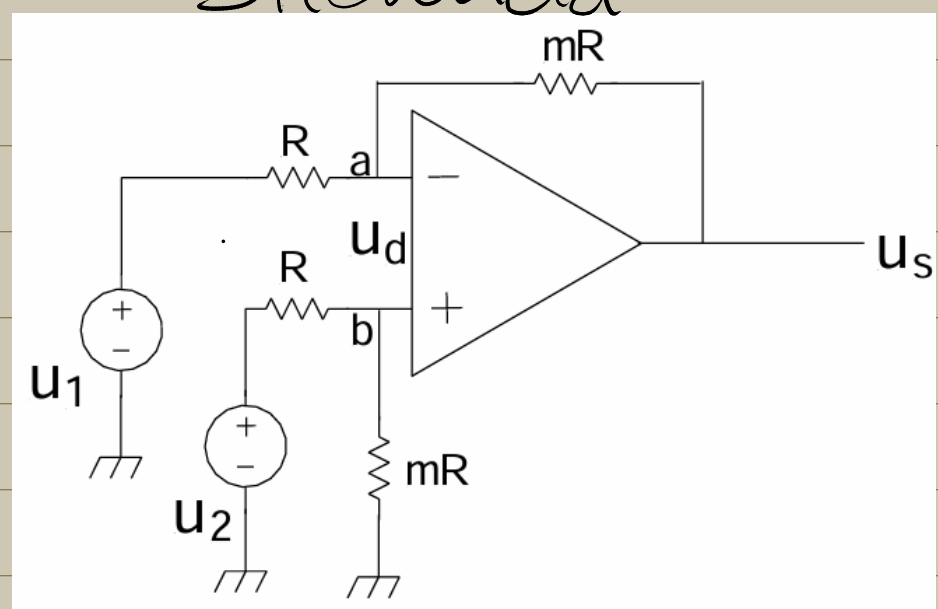

$$u_s = m(u_2 - u_1)$$

Amplifica la diferencia de tensión

Características
2 fuentes de tensión como entradas